
Н
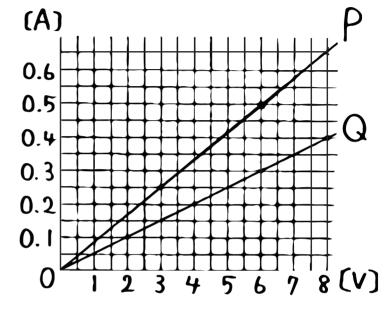
## 理科(直列回路と並列回路③・グラフとのコラボ編)

- ①電熱線Pの抵抗は何Ω?
- ②電熱線Qの抵抗は何Ω?
- ♡PとQをi到につないだ回路に 200mAの電流が流れている。
- ③ Pの両端に加める電圧は何V?
- 田電源の電圧は何V?
- ⑤回路全体の 抵抗は何Ω?



⑥PとQを並列につないだ 回路に6.0Vの電圧を加え たとき、回路全体の抵抗は 何Ω?

