理科（直列回路と並列回路①・基本編）

Ⅰ 電源(5.0V)

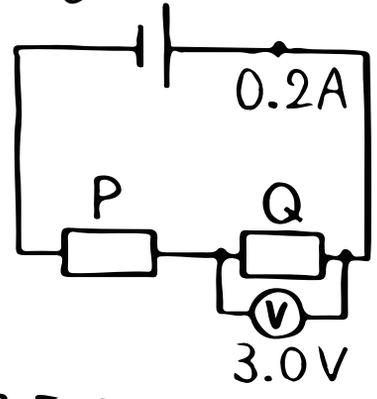

Ⅱ 電源(3.0V)

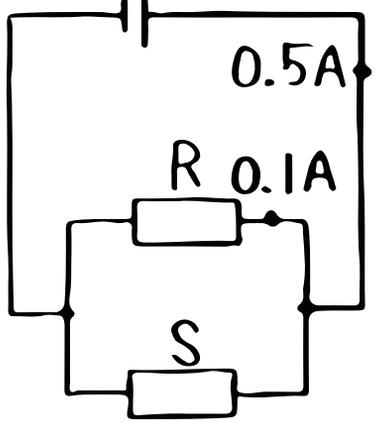

Ⅰのような回路を①＿＿回路といい、次の特徴がある。

> ②＿＿はどこでも同じで、
> ③＿＿と④＿＿は⑤＿＿算を使うことができる！

たとえば、電熱線Pを流れる電流は⑥＿＿Aで、
Pの両端にかかわる電圧は⑦＿＿Vってことがすぐ分かる！

Ⅱのような回路を⑧＿＿回路といい、次の特徴がある。

> ⑨＿＿はどこでも同じで、⑩＿＿は⑪＿＿算が使えるんだけど、⑫＿＿は⑬＿＿＿で計算する！

たとえば、電熱線Sを流れる電流は⑭＿＿Aで、Sの両端にかかわる電圧は⑮＿＿Vってことがすぐ分かる。
そして計算すればSが⑯＿＿Ωなのも分かるんだ!!

© 葉一「とある男が授業をしてみた」http://www.19ch.tv