理科（電気の利用）

(ポ) 電気器具のしくみは、

1 電流を①＿＿とするところ。
（例…②＿＿・＿＿）

2 電流を③＿＿ところ。
（例…④＿＿）

3 電気を⑤＿＿するところ。
（例…⑥＿＿・＿＿）

この３つに分けられる。

右下の図のような、電流が流れる道筋を⑦＿＿という。電流には⑧＿＿があって、⑨＿極（図だと⑩＿）から出ていく。ちなみに、乾電池の向きを逆にすると、モーターは⑪＿＿＿＿、発光ダイオード（LED）は、⑫＿＿＿＿。

あと、この単元では電源装置を使うんだけど、こいつを使うときは、交流・直流スイッチを⑬＿＿にして、電圧調整つまみを⑭＿にあわせて、スイッチが切れているかをチェックしてからコンセントをつなごう！

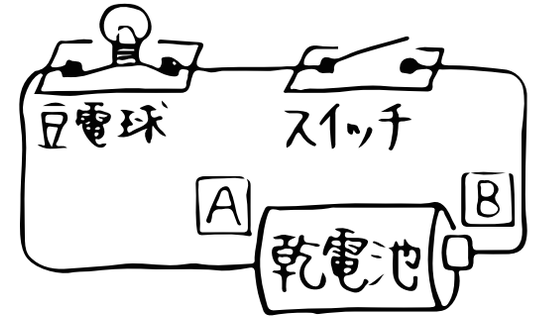

© 葉一「とある男が授業をしてみた」http://www.19ch.tv