理科（直列回路と並列回路②・計算編）

㊍ VAΩの中で①＿つの情報をゲットしたら②＿＿＿で計算しよう！

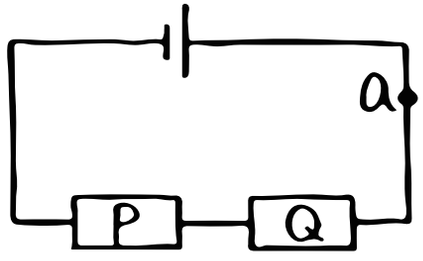

Q電源の電圧は12V、a地点を流れる電流は0.4Aで、電熱線Pの抵抗は10Ωである。

③電熱線Pに加わる電圧は何V？

④　〃　Qの抵抗は何Ω？

⑤回路全体の抵抗は何Ω？

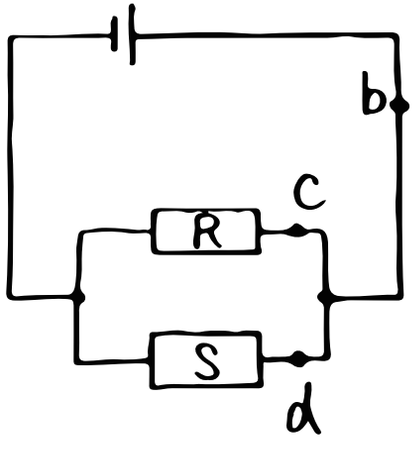

Qb地点を0.8A、c地点を600mAの電流が流れていて、電熱線Rの抵抗は20Ωである。

⑥d地点を流れる電流は何A？

⑦電源の電圧は何V？

⑧回路全体の抵抗は何Ω？

© 葉一「とある男が授業をしてみた」http://www.19ch.tv